Guía de trabajo: Entradas y Salidas Analógicas

Objetivos:

- Interactuar con periféricos y señales analógicas
- Conocer el concepto de conversión analógica-digital
- Conocer el concepto de conversión digital-analógica
- Implementar aplicaciones integrando los conceptos revisados hasta la fecha
- Conocer y utilizar las funciones de entrada y salida analógica.

Ejercicios:

- 1. Se desea controlar el brillo de un led conectado a una salida de la placa Arduino UNO mediante un potenciómetro. Para esto se pide:
 - a. Seleccione una salida para conectar el led usando una resistencia para su correcta polarización.
 - b. Seleccione una entrada para conectar el potenciómetro.
 - c. Usando el código de ejemplo descargue y verifique el funcionamiento.
 - d. ¿A qué frecuencia se está muestreando el voltaje del potenciómetro? ¿Cuál es el valor máximo que podría alcanzar con la placa Arduino UNO? (consulte la documentación). ¿Entre qué valores de tensión varía la salida conectada al led?


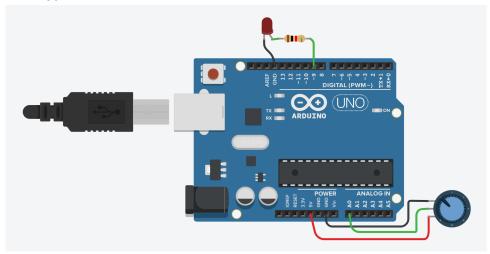


Figura 1

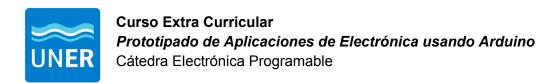

2. Modifique el ejercicio anterior para hacer parpadear el led, pero de manera gradual usando el efecto de control de brillo (similar al efecto "breathing light" de Apple mostrado en el video). El control de brillo durante el ciclo de encendido y apagado se debe realizar automáticamente (sin el potenciómetro). En caso que desee usar el potenciómetro, lo puede utilizar para configurar el valor de brillo máximo del led durante el parpadeo.

Nota: Para definir el nivel de brillo en función del tiempo considere utilizar una función triangular o senoidal.

- 3. Se desea realizar un vúmetro led, controlado a partir de una señal de entrada analógica. Para esto se pide:
 - a. Conecte al menos 3 leds a salidas digitales (puede extenderlo a más leds).
 - b. Digitalice el nivel de voltaje generado en el punto medio de un potenciómetro.
 - c. Defina valores de umbrales a partir de los cuales se encenderá cada uno de los leds.
 - d. Envíe el valor de voltaje medido a través del puerto serie, junto con un mensaje que indique qué led se ha encendido. Por ejemplo:

Voltaje: 4.99V Led Rojo
Voltaje: 2.20V Led Amarillo
Voltaje: 1.28V Led Amarillo
Voltaje: 0.69V Led Verde


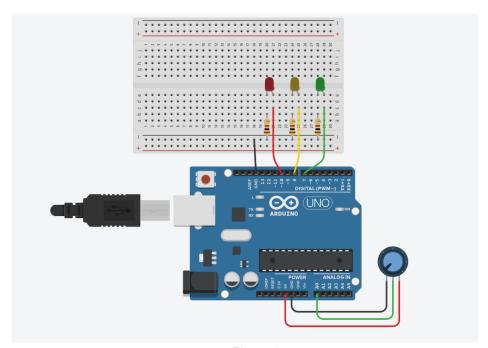


Figura 2

- 4. Instale la biblioteca <u>Talkie</u>, conecte un parlante amplificado a una salida analógica. Pruebe el ejemplo *Getting Started*.
- 5. Modifique el ejercicio 3, agregando funcionalidades de reproducción de sonido, de manera que se reproduzca el nombre del color de led que se está encendiendo en ese momento.

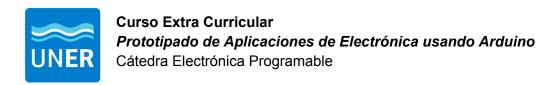

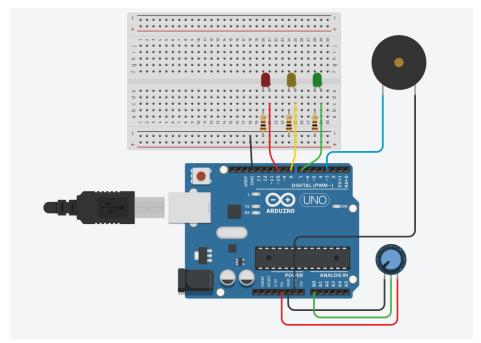


Figura 3

Entrega:

LINK a la carpeta para subir videos.

Autores:

Mg.Bioing. Juan Manuel Reta - juan.reta@uner.edu.ar

Mg.Bioing. Eduardo Filomena - efilomena@ingenieria.uner.edu.ar

Bioing. Juan Ignacio Cerrudo - jcerrudo@ingenieria.uner.edu.ar

Bioing. Albano Peñalva - apenalva@ingenieria.uner.edu.ar

Bioing. Axel Pascal - <u>axel.pascal@uner.edu.ar</u>